

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA AL TRABAJO EN EL LABORATORIO DE FÍSICA.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se puede definir la corriente eléctrica?
2. ¿Cómo se produce la corriente eléctrica?
3. ¿Qué tipo de corriente existen? ¿Cuál es su principal diferencia?
4. ¿Qué es un circuito eléctrico?
5. ¿Cuáles son los principales componentes de un circuito eléctrico?
6. ¿Cómo se define el Voltaje o diferencia de potencial?
7. ¿Cómo se define la intensidad de corriente?
8. ¿Para qué utilizo un voltímetro y un Amperímetro?

Vamos a trabajar con la siguiente simulación así poder experimentar un poco más.

El link es:

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_es.html

